

A	B	C	S	
V	V	V	F	
V	V	F	V	1
V	F	V	F	
V	F	F	V	1
F	V	V	V	1
F	V	F	V	1
F	F	V	F	
F	F	F	V	1

EXPRESSÃO TABELA VERDADE

S= A.B.~C + A.~B.~C + ~A.B.C + ~A.B.~C + ~A.~B.~C


MAPA DE KARNAUGH

	~B		B	
~A	1	0	1	1
A	1	0	0	1
	~C	C	~C	

S = ~ C + ~ A.B

DIAGRAMA DE VENN

S = ~ C + ~ A.B

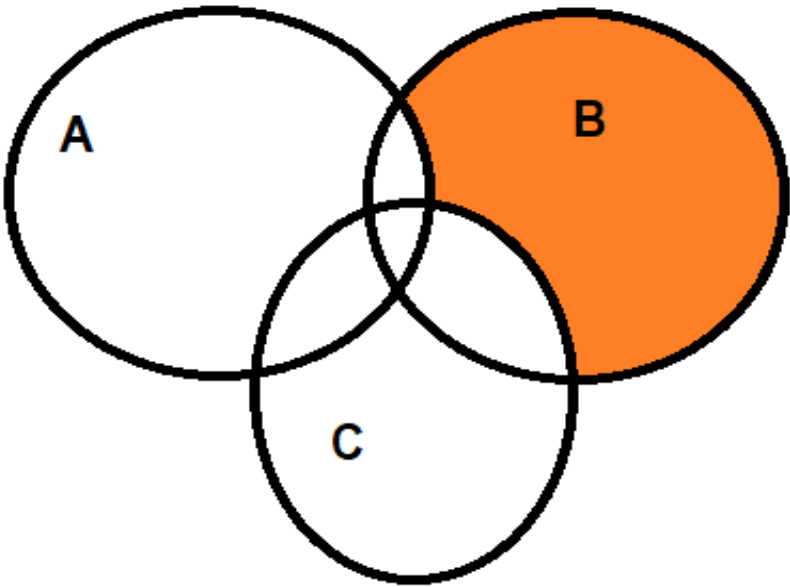

CIRCUITO LÓGICO

